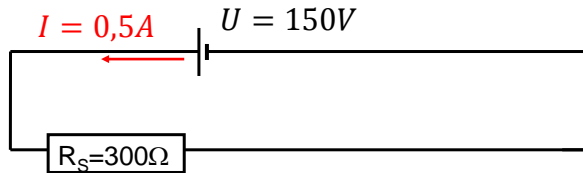
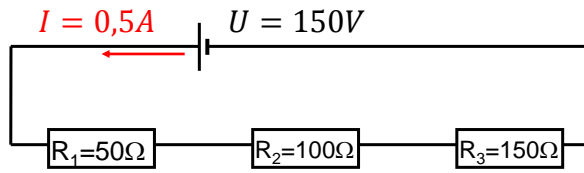


De vervangingsweerstand bij een serieschakeling



$$R_{\text{totaal}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

$$I_{\text{totaal}} = I_1 = I_2 = I_3 = \dots$$

$$U_{\text{totaal}} = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$